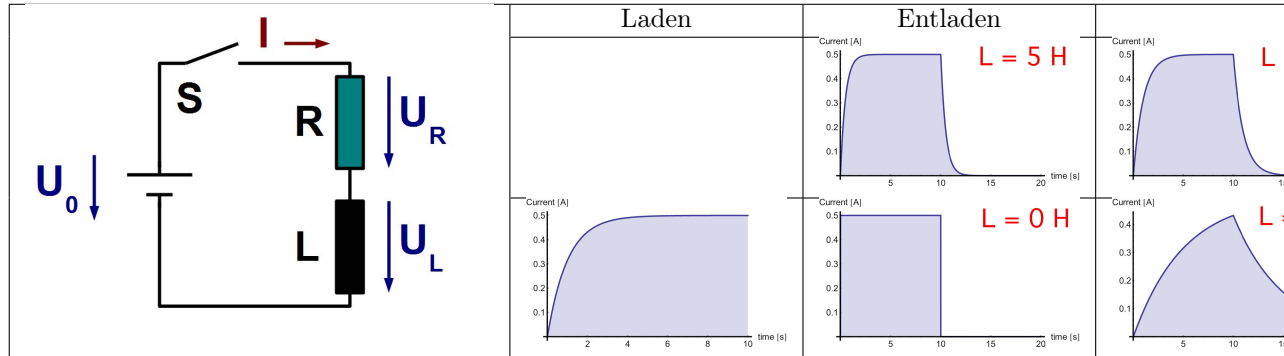


LR-Schaltung



Laden/Entladen:

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{U_0}{L}$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{1}{L}(U_0 - RI(t))$$

$$\frac{dI(0)}{dt} = \frac{U_0}{L} \text{ (Laden)}$$

$$I(\infty) = \frac{U_0}{R} \text{ (Laden)}$$

Induktive Zeitkonstante

$$\tau_L = \frac{L}{R}$$